Confiabilidad

Diseño de Equipos Electrónicos

ITBA

Confiabilidad:

- <u>Elemento</u>: Unidad funcional que puede ser considerada una entidad
- <u>Función requerida</u>: Determina lo que el elemento debe realizar.
- <u>Condiciones</u>: Se deben especificar claramente los condiciones de funcionamiento (temp, humedad, tensión de trabajo, etc)
- <u>Intervalo de tiempo</u>: Generalmente se toma al tiempo como parámetro por lo que se define a R(t) como la probabilidad de no falla durante el intervalo (0,t] suponiendo R(0)=1

Confiabilidad:

Es la característica de un *elemento*, expresada por la *probabilidad* de que el elemento realizará su *función requerida* bajo determinadas *condiciones* para un *intervalo de tiempo* dado.

• <u>Elemento</u>: Unidad funcional que puede ser considerada una entidad

- Función requerida: Determina lo que el elemento debe realizar.
- <u>Condiciones</u>: Se deben especificar claramente los condiciones de funcionamiento (temp, humedad, tensión de trabajo, etc)
- <u>Intervalo de tiempo</u>: Generalmente se toma al tiempo como parámetro por lo que se define a R(t) como la probabilidad de no falla durante el intervalo (0,t] suponiendo R(0)=1

Confiabilidad:

- <u>Elemento</u>: Unidad funcional que puede ser considerada una entidad
- <u>Función requerida</u>: Determina lo que el elemento debe realizar
- <u>Condiciones</u>: Se deben especificar claramente los condiciones de funcionamiento (temp, humedad, tensión de trabajo, etc)
- <u>Intervalo de tiempo</u>: Generalmente se toma al tiempo como parámetro por lo que se define a R(t) como la probabilidad de no falla durante el intervalo (0,t] suponiendo R(0)=1

Confiabilidad:

- <u>Elemento</u>: Unidad funcional que puede ser considerada una entidad
- Función requerida: Determina lo que el elemento debe realizar.
- Condiciones: Se deben especificar claramente los condiciones de funcionamiento (temp, humedad, tensión de trabajo, etc)
- <u>Intervalo de tiempo</u>: Generalmente se toma al tiempo como parámetro por lo que se define a R(t) como la probabilidad de no falla durante el intervalo (0,t] suponiendo R(0)=1

Confiabilidad:

- <u>Elemento</u>: Unidad funcional que puede ser considerada una entidad
- Función requerida: Determina lo que el elemento debe realizar.
- <u>Condiciones</u>: Se deben especificar claramente los condiciones de funcionamiento (temp, humedad, tensión de trabajo, etc)
- Intervalo de tiempo: Generalmente se toma al tiempo como parámetro por lo que se define a R(t) como la probabilidad de no falla durante el intervalo (0,t] suponiendo R(0)=1

• Falla:

Se determina que ocurrió una falla cuando un determinado elemento deja de cumplir su función requerida.

- Modo: El modo de falla es el síntoma por el cual la falla de detectada. Ej: cortocircuitos, circuitos abiertos, fatigas, etc.
- Causa: La causa de una falla puede ser:
 - Intrínseca: debido a una debilidad del componente
 - Externas: debido incorrecto uso del componente, error en el diseño, etc
 - Sistemática: cuando se trata de fallas determinísticas
- **Efecto:** La consecuencia de la falla depende generalmente si se considera a nivel componente o a nivel sistema. Los efectos pueden ser:
 - No relevante
 - Parcial
 - Completo
 - Critica
 - Primaria o Secundaria

Falla:

Se determina que ocurrió una falla cuando un determinado elemento deja de cumplir su función requerida.

- **Modo:** El modo de falla es el síntoma por el cual la falla es detectada. Ej: cortocircuitos, circuitos abiertos, fatigas, etc.
- Causa: La causa de una falla puede ser:
 - Intrínseca: debido a una debilidad del componente
 - Externas: debido incorrecto uso del componente, error en el diseño, etc
- **Efecto:** La consecuencia de la falla depende generalmente si se considera a nivel componente o a nivel sistema. Los efectos pueden ser:
 - No relevante
 - Parcial
 - Completo
 - Critica
 - Primaria o Secundaria

• Falla:

Se determina que ocurrió una falla cuando un determinado elemento deja de cumplir su función requerida.

- Modo: El modo de falla es el síntoma por el cual la falla de detectada. Ej: cortocircuitos, circuitos abiertos, fatigas, etc.
- Causa: La causa de una falla puede ser:
 - ≡Intrínseca: debido a una debilidad del componente
 - Externas: debido incorrecto uso del componente, error en el diseño, etc
- **Efecto:** La consecuencia de la falla depende generalmente si se considera a nivel componente o a nivel sistema. Los efectos pueden ser:
 - No relevante
 - Parcial
 - Completo
 - Critica
 - Primaria o Secundaria

Falla:

Se determina que ocurrió una falla cuando un determinado elemento deja de cumplir su función requerida.

- **Modo:** El modo de falla es el síntoma por el cual la falla de detectada. Ej: cortocircuitos, circuitos abiertos, fatigas, etc.
- Causa: La causa de una falla puede ser:
 - Intrínseca: debido a una debilidad del componente
 - Externas: debido incorrecto uso del componente, error en el diseño, etc
- Efecto: La consecuencia de la falla depende generalmente si se considera a nivel componente o a nivel sistema. Los efectos pueden ser:
 - No relevante
 - Parcial
 - Completo
 - Crítica
 - Primaria o Secundaria

También pueden clasificarse en:

Fallas por desgaste: Sobreviene con el uso y es una característica de la población.

Según la velocidad de aparición se habla de fallas repentinas o progresivas.

Según su grado o severidad pueden ser fallas parciales o completas (cuando pierde toda funcionalidad).

Por otro lado si la falla es por un lapso de tiempo y sin mediar acción externa se recobra la plena funcionalidad, entonces se habla de fallas intermitentes.

También pueden clasificarse en:

Fallas por desgaste: Sobreviene con el uso y es una característica de la población.

Según la velocidad de aparición se habla de fallas repentinas o progresivas.

Según su **grado** pueden ser **fallas parciales o completas** (cuando pierde toda funcionalidad).

Por otro lado si la falla es por un lapso de tiempo y sin mediar acción externa se recobra la plena funcionalidad, entonces se habla de fallas intermitentes.

También pueden clasificarse en:

Fallas por desgaste: Sobreviene con el uso y es una característica de la población.

Según la velocidad de aparición se habla de fallas repentinas o progresivas.

Según su **grado** pueden ser **fallas parciales o completas** (cuando pierde toda funcionalidad).

Por otro lado si la falla es por un lapso de tiempo y sin mediar acción externa se recobra la plena funcionalidad, entonces se habla de fallas intermitentes.

También pueden clasificarse en:

Fallas por desgaste: Sobreviene con el uso y es una característica de la población.

Según la velocidad de aparición se habla de fallas repentinas o progresivas.

Según su **grado** pueden ser **fallas parciales o completas** (cuando pierde toda funcionalidad).

Por otro lado si la falla es por un lapso de tiempo y sin mediar acción externa se recobra la plena funcionalidad, entonces se habla de fallas intermitentes.

Se llega finalmente a una categorización muy relevante de fallas en dos grandes grupos:

Fallas por degradación o paramétricas:

progresivas + parciales

Fallas catastróficas:

repentinas + completas + definitivas

Se llega finalmente a una categorización muy relevante de fallas en dos grandes grupos:

Fallas por degradación o paramétricas:

progresivas + parciales

Fallas catastróficas:

repentinas + completas + definitivas

Se llega finalmente a una categorización muy relevante de fallas en dos grandes grupos:

Fallas por degradación o paramétricas:

progresivas + parciales

Fallas catastróficas: =

repentinas + completas + definitivas

Se llega finalmente a una categorización muy relevante de fallas en dos grandes grupos:

Fallas por degradación o paramétricas:

progresivas + parciales

Fallas catastróficas:

repentinas + completas + definitivas

Tasa de Fallas:

Dados N₀ elementos de un lote.

En un instante t >0 existirán:

N_f(t) elementos que fallaron hasta t

N_s(t) elementos que funcionan en t

Se denomina función de fallas

$$F(t) = N_f(t)/N_0$$

Nos indica la proporción de elementos que fallaron hasta t. Por otro lado

$$R(t) = 1 - F(t)$$

Es la confiabilidad del lote.

Tasa de Fallas:

Queremos hallar los elementos que fallarán en un intervalo (t, $t+\Delta t$],

Es obvio que en Δt sólo pueden fallar los que estaban funcionando en t => $N_s(t)$

Al coeficiente de proporcionalidad que indica esa proporción de fallas, se lo denomina:

Tasa de Fallas: $\lambda(t)$ (en general es función de t)

Por lo tanto, tenemos:

$$\Delta N_f(t) = \lambda(t) N_s(t) \Delta t =>$$

$$\lambda(t) = \frac{1}{N_S(t)} \cdot \frac{\Delta N_f(t)}{\Delta t} \tag{1}$$

Tasa de Fallas:

$$\lambda(t) = \frac{1}{N_s(t)} \cdot \frac{\Delta N_f(t)}{\Delta t}$$
 (1)

Si tomamos la definición de confiabilidad:

$$R(t)=1-F(t)=1-N_f(t)/N_0 = (N_0-N_f(t))/N_0=N_s(t)/N_0=>R(t)=\frac{N_s(t)}{N_0}$$

Por otro lado: $\Delta F(t) \cdot N_0 = \Delta N_f(t)$ en $\Delta t =>$

$$\Delta N_f(t) = \frac{\Delta F(t)}{\Delta t} \cdot N_0 \cdot \Delta t$$

Donde: $\frac{\Delta F(t)}{\Delta t} = f(t)$ función densidad de fallas

Por lo tanto: $\Delta N_f(t) = f(t) \cdot N_0 \cdot \Delta t$

Tasa de Fallas:

De (1)

$$\lambda(t) = -\frac{1}{N_S(t)} \cdot \frac{f(t) \cdot N_0 \cdot \Delta t}{\Delta t} = \frac{f(t)}{R(t)}$$
 (2)

Ahora bien (admitiendo que podemos adoptar los Δ como diferenciales) por otro lado:

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{d(1-R(t))}{dt} = \frac{-dR(t)}{dt} \Rightarrow \lambda(t) = -\frac{1}{R(t)} \cdot \frac{dR(t)}{dt}$$

Integramos $\int \lambda(t) \cdot dt = -\int dR(t) \Rightarrow -\int_0^t \lambda(t) \cdot dt = \ln R(t)$

$$\left(R(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t) \cdot dt}\right)$$

MTTF:

hay que demostrarlo !!!!

MTTF =
$$E(\tau) = \int_0^\infty t \cdot f(t) dt = \int_0^\infty R(t) \cdot dt$$

Planteamos $d(t \cdot R(t)) = R(t) \cdot dt + t \cdot dR(t)$

$$= R(t) \cdot dt - t \cdot \frac{dF(t)}{dt} \cdot dt = R(t) \cdot dt - t \cdot f(t) \cdot dt$$

Calculamos

$$\int_0^\infty d(t \cdot R(t)) = \lim_{t \to \infty} [t \cdot R(t)] - 0 \cdot R(0)$$

Si admitimos que R(t)->0 para t-> ∞ (alguna vez el elemento fallará) =>

$$0 = \int_0^\infty R(t) \cdot dt - \int_0^\infty t \cdot f(t) \cdot dt$$

MTTF:

$$=>E(\tau)=MTTF=\int_0^\infty t\cdot f(t)\cdot dt=\int_0^\infty R(t)\cdot dt$$

Caso particular

$$\lambda$$
 = Constante y $R(t) = e^{-\lambda t}$

$$\Rightarrow \mathsf{MTTF} = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \ dt = \frac{1}{\lambda}$$

La tasa de fallas es en general variable con el tiempo, siendo usual proponer un modelo genérico que es consecuencia de varios mecanismos.


 Uno debido a debilidades que puede tener el elemento por vicios en el proceso de fabricación o debilidad de los materiales y otro debido al desgaste al que está sometido el dispositivo (fallas por degradación)

 La tasa de fallas es en general variable con el tiempo, siendo usual proponer un modelo genérico que es consecuencia de varios mecanismos.

 Uno debido a debilidades que puede tener el elemento por vicios en el proceso de fabricación o debilidad de los materiales y otro debido al desgaste al que está sometido el dispositivo (fallas por degradación)


La combinación de ambos efectos determina un comportamiento conocido como curva de la bañera.

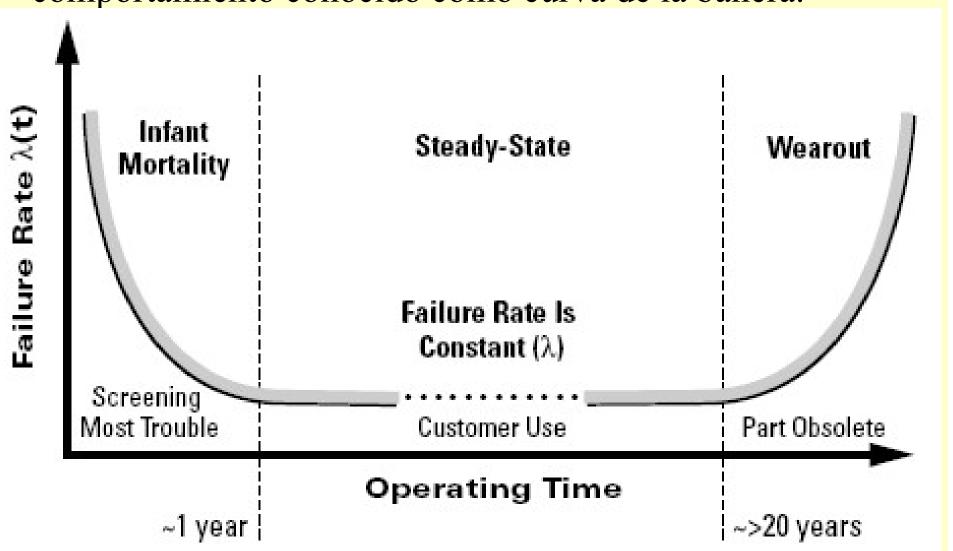La combinación de ambos efectos determina un comportamiento conocido como curva de la bañera.



Fallas tempranas, accidentales y por envejecimiento

- Tempranas:
 - $\checkmark \lambda(t)$ decrece rápidamente
 - ✓ Las fallas son atribuibles a debilidades en los materiales componentes, o errores durante la producción.
- Accidentales
 - $\checkmark \lambda(t)$ es prácticamente etc.
 - ✓ Las fallas responden a la distribución de Poisson.
- Envejecimiento:
 - $\checkmark \lambda(t)$ se incrementa con el tiempo.
 - ✓ Las fallas son atribuibles a la fatiga, desgaste, etc.

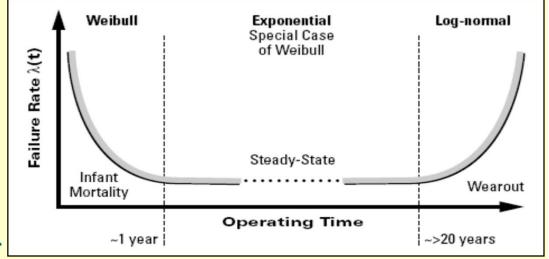

El procedimiento para el cálculo de la confiabilidad estimada consiste en:

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- 3. Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- 3. Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

1. Función Requerida


- Establece la función del elemento.
- Es el punto de partida para cualquier análisis.
- Debe definirse utilizando las tolerancias aceptables
- Deben establecer las condiciones ambientales
 - Temperatura ambiente y de almacenamiento.
 Ej: -20°C a + 60°C
 - Humedad, Presión. Ej: 40% a 60%
 - Vibración, Ruido. Ej: 0.5G de 2 Hz a 60Hz
- Para los casos en los que las condiciones de trabajo cambien en el tiempo debe establecerse claramente los escenarios posibles.
- De las condiciones establecidas en esta parte se extraerán las condiciones de operación de cada bloque.

- Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

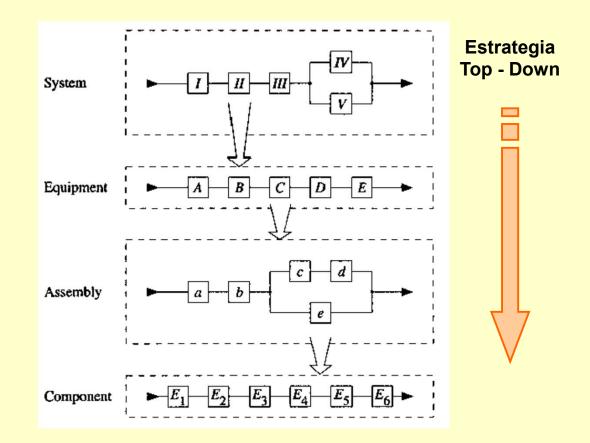2. Diagrama de Confiabilidad (RBD)


- Es un diagrama de eventos.
- Responde a la pregunta:
 - ¿Qué elementos del sistema son necesarios para realizar la función requerida y cuáles pueden fallar sin afectarla?
- Para su confección se divide al sistema en elementos cuya función pueda ser claramente definida.
- Los elementos que no pueden fallar son conectados en serie.
- Los elementos que pueden fallar son conectados en paralelo.
- Cada elemento puede tener dos estados:
 - Funcionando o dañado
- Cada elemento solo puede tener un modo de falla.
 - Ej: abierto o cortocircuitado

- Diagrama de Confiabilidad (RBD) (cont.)
- Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.



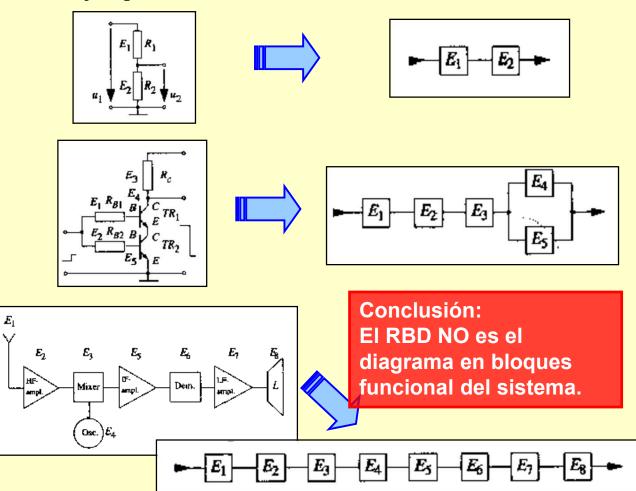- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

- Diagrama de Confiabilidad (RBD) (cont.)
 - Ejemplos:



- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- 3. Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

3. Condiciones de operación

- Las condiciones de operación impactan directamente sobre la confiabilidad de los elementos.
- Está conformada por dos grupos:
 - Condiciones ambientales
 - Cargas y estrés propio del sistema.
- La suposición básica es que los componentes no están estresados más allá de sus límites.
- Factor de estrés:

$$S = \frac{P}{P_N}$$

- Definir la función
 requerida y sus variables
 de entorno
- Confeccionar el
 diagrama de
 confiabilidad
 correspondiente (RBD)
- 3. Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

- Condiciones de operación
 - Parámetros que afectan a la confiabilidad de componentes electrónicos.

Component	Ambient temp. (θ_A)	Junction temp. (θ_J)	Power stress (S)	Voltage stress (S)	Current stress (S)	Breakdown voltage	Technology	Complexity	Package	Application	Contact construction	Range	Production maturity	Environment (π_E)	Quality (π_Q)
Digital and linear ICs		D	L		x		x	x	х				х	x	x
Hybrid circuits	D	D	D	D	D	х	x	х	x	x	x	x	x	X	x
Bipolar transistors		D	D			x	х	х	x	x	х	x	x	x	x
FETs	Ι	D	D			x	x	x	x	х	x		х	x	x
Diodes		D				x	x		х	х	x	х	x	x	x
Thyristors		D				x	x		x	<u> </u>	x	x	x	x	x
Optoelectronic components		D]	x	x	<u>L</u>	х	x	x	<u> </u>			x	x	x
Resistors	D		D			_	x	L		<u> </u>	lacksquare	х	х	х	х
Capacitors	D	_		D			x			<u> </u>	$ldsymbol{ld}}}}}}$	x	x	×	x
Coils, transformers	D		x	x	_		x	$oxed{oxed}$	_	╙	ļ.,	oxdot	x	X	x
Relays, switches	D		L	x	x		x	х		x	x		x	*	x
Connectors	D				x	L	x		x	x	X	х	x	x	x

D denotes dominant, x denotes important

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

4. Cálculo de la tasa de falla de cada elemento

• Se supone que el componente está trabajando dentro de su vida útil (λ cte.) $\lambda(t) = \lambda$

- Normalmente se utilizan modelos referidos a estándares aceptados mundialmente
 - Bellcore TR-332, CNET RDF 93, IEC 61709, MIL-HDBK-217F
 - Establecen la dependencia de la tasa de fallas frente a las distintas cargas a la cual es sometido el componente.

$$igg| \lambda = \lambda_0 \cdot \pi_{_T} \cdot \pi_{_E} \cdot \pi_{_Q} \cdot \pi_{_A} igg|$$

 λ_0 : Tasa de fallas base.

 π_T : Factor multiplicador por Temperatura.

 π_E : Factor multiplicador por Ambiente de trabajo.

 π_{O} : Factor multiplicador asociado a la calidad del componente.

 π_A : Factor mutiplicador dependiente de la aplicación.

- Cálculo de la tasa de falla de cada elemento (cont.)
- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RRD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

$$\lambda = \lambda_0 \cdot \pi_T \cdot \pi_E \cdot \pi_Q \cdot \pi_A$$

Temperature Factor - π_{T}						
T _J (°C)	πΤ	T _J (°C)	π _T			
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2	105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 156 160 165 170	4.5 4.8 5.2 5.6 5.9 6.3 6.8 7.2 7.7 8.1 8.6 9.1 9.7 10			
$\pi_{T} = \exp\left(-2114\left(\frac{1}{T_{J}+273}-\frac{1}{298}\right)\right)$						
T _J = Junction Temperature (°C)						

- Cálculo de la tasa de falla de cada elemento (cont.)
- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la contiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

$$\boxed{\lambda = \lambda_0 \cdot \pi_T \cdot \pi_E \cdot \pi_Q \cdot \pi_A}$$

Table 2.3 Indicative figures for environmental conditions and for the corresponding environmental factor (π_E) according to MIL-HDBK-217 F and CNET RDF 93

	Stress (indicative values)					π_E factor			
Environment	Vibrations	Fog	Dust	RH (%)	Mech. shocks	ICs	DS	R_	C
G _B (Ground benign)	$\begin{array}{c} 2 - 200 \text{ Hz} \\ \leq 0.1 g_n \end{array}$	l	1	40 -70	$\leq 5 g_n / 22 \mathrm{ms}$	1*	1	1	l
G _F (Ground fixed)	2-200 Hz 1 g _n	m	m	- 100	$\leq 20 g_n / 6 \mathrm{ms}$	2.5	2.5**	2.5 -3	2.5 -3
G _M (Ground mobile)	2-500 Hz 3 g _n	m	m	5 100	30 g_n / 11 ms to 100 g_n / 6 ms	5	5**	5.5 -9	5.5 9
N _S (Nav. sheltered)	2 – 200 Hz 2 g _n	9 000	1	5 - 100	$\frac{10 \ g_n}{11 \ \text{ms}} = \frac{10 \ g_n}{6 \ \text{ms}}$	4	4**	4 -7	-7
N _U (Nav. unsheltered)	2-200 Hz 5 g _n		m	50 -100	$10 g_n / 11 \text{ ms}$ to $50 g_n / 2.3 \text{ ms}$	6	6**	7 - 12	7 -12

C = capacitors, DS = discrete semiconductors, RH = relative humidity, R = resistors, h = high, m = medium, l = low, $g_n = 10 \text{ m/s}^2$, * 0.5 in MIL HDBK-217 F

- Cálculo de la tasa de falla de cada elemento (cont.)
- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la contiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

$$\left|\lambda = \lambda_0 \cdot \pi_T \cdot \pi_E \cdot \pi_Q \cdot \pi_A
ight|$$

	Qual	lification (Evaluation (π_{Q2})		
	Reinforced	CECC*	no special	with	without
Monolithe ICs	0.7	1.0	1.3	1.0	1.3
Hybrid ICs	0.2	1.0	1.5	1.0	1.5
Discrete Semiconductors	0.2	1.0	2.0	0.1	2.0
Resistors	0.1	1.0	2.0	0.1	2.0
Capacitors	0.1	1.0	2.0	1.0	2.0

^{*} correspond approximately to MIL-HDBK-217 F classes B-1, JANTX, M


Cálculo de la tasa de falla de cada elemento (cont.)

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

$$\lambda = \lambda_0 \cdot \pi_T \cdot \pi_E \cdot \pi_Q \cdot \pi_A$$

Application Factor)r - π _A
Application	π _A
Linear Amplification	1.5
Switching	.70

- Cálculo de la tasa de falla de cada elemento (cont.)
 - Ejemplo MIL-HDBK-217F
- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

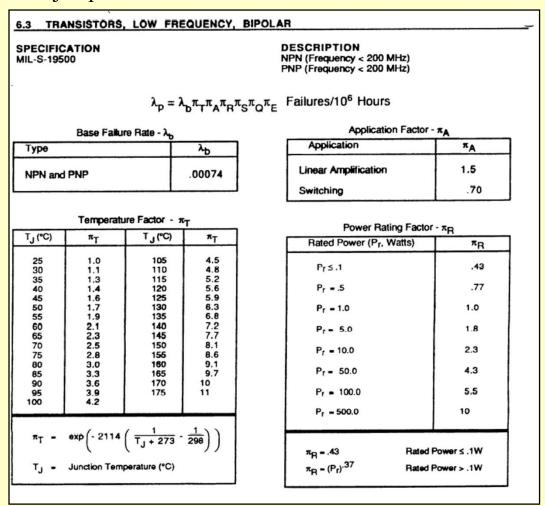

- Cálculo de la tasa de falla de cada elemento (cont.)
 - Ejemplos comparativa normas:
- Definir la función requerida y sus variables de entorno
- 2. Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- b. Calcular la conflabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

	MIL-HDBK-217 F	RDF 93	SN 29500	λ _{ref} *
4M DRAM	37	61	34	30
1M SRAM	103	88	56	50
1M EPROM	32	54	101	30
80486μΡ	509**	150	48	100
LM741 op amp	24	23	9	10
Dig. CMOS, 30,000gates, 40 pins (ASIC)	144**	34	59	20
100 mA GP diode	2	2	2	2
LED	1.5	2	2	2
1W bip. transistor	0.5	3	3.5	2
IW MOSFET	27	4	27	2
1nF ceramic capacitor (125°C, class 2)	1.5	2	2	1
IμF foil capacitor	3	2	1	1
100 μF Ta solid capacitor (125°C, ≤ 0.4Ω/	(V) 2	13	2	5
100 μF Al wet capacitor (125°C)	18	10	4	10
$100 \mathrm{k}\Omega$ metal film resistor	0.5	0.3	0.1	0.2
50 kΩ cermet potentiometer	41	16	40	10

^{*} λ_{ref} is the failure rate assumed here as a possible reference for computations according to IEC 61709 [2.24]

^{**} obviously too high

- 5. Cálculo de la confiabilidad de cada elemento.
 - Sabiendo que:

$$R(t) = e^{-\int_{0}^{t} \lambda(x) dx}$$

$$\lambda(t) = -\frac{1}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt}$$


• El tiempo medio entre fallas para un elemento queda determinado por:

$$MTBF = \int_{0}^{\infty} R(t)dt = \int_{0}^{\infty} e^{-\lambda t}dt = \frac{1}{\lambda}$$

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- 3. Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

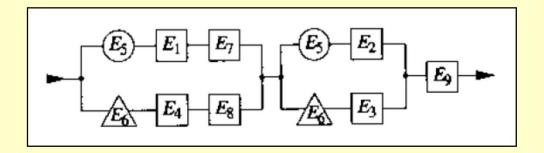- 6. Cálculo de la confiabilidad del sistema.
 - Rara vez el sistema está compuesto por un solo elemento
 - Es necesario establecer un modelo de cálculo para estimar la confiabilidad de diversos elementos interconectados de acuerdo al RBD.



- Los modelos básicos a estudiar son:
 - Elementos en serie
 - Elementos en paralelo
 - Redundancia activa
 - Redundancia pasiva

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la confiabilidad para cada elemento del RRD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar ei diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

Elementos en serie.

Conclusión: os elementos deben funcionar correctamente

La tasa de fallas de un sistema sin redundancia

conformado por elementos independientes es igual a la
suma de la tasa de falla de sus componentes

Supongamos el evento:

e_i= el elemento E_i trabaja sin fallas en el intervalo (0,t]

Confiabilidad asociada a este elemento será:

$$Pr\{e_i\} = Pr\{\tau_i > t\} = R_i(t)$$

Por lo que la confiabilidad del sistema será:

$$R_S(t)=Pr\{e_1\cap...\cap e_n\}$$

Por lo que:

$$R(t) = e^{-\int_{0}^{t} \lambda(x) dx}$$

$$R_S(t) = \prod_{i=1}^n R_i(t)$$
 $\lambda_S(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t)$ $\frac{1}{\lambda_S} = MTBF_S$

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

- Elementos en Paralelo.
 - Mismas hipótesis que para el caso anterior.
 - La función requerida es llevada a cabo si al menos uno de los elementos funciona correctamente.
 - Supongamos el evento en un sistema de dos:

$$R_S(t) = Pr\{e_1 \cup e_2\} = Pr\{e_1\} + Pr\{e_2\} - Pr\{e_1 \cap e_2\}$$

$$R_{S}(t)=Pr\{e_{1}\}+Pr\{e_{2}\} - Pr\{e_{1}\}.Pr\{e_{2}\} = R_{1}(t) + R_{2}(t) - R_{1}(t).R_{2}(t)$$

Para el caso particular donde:

$$R_S = 2 e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}$$

$$R_1 = R_2 = e^{-\lambda t}$$



$$MTTF_S = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{3}{2\lambda}$$

- Generalizando:
 - Para un sistema k-de-n

$$R_s(t) = \sum_{i=k}^{n} {n \choose i} R^i(t) (1 - R(t))^{n-i}$$

- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la confiabilidad para cada elemento del RRD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseno y comenzar por el punto 1 nuevamente.

Elementos en Paralelo (cont.).

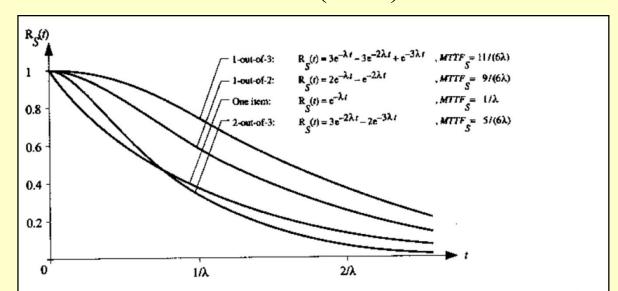



Figure 2.7 Reliability function for the one-item structure (as reference) and for some active redundancies which are nonrepairable until system failure (constant failure rates, identical elements, no load sharing, see Section 2.3.5 for load sharing)

Conclusión:

El incremento de la confiabilidad empleando redundancia es muy importante cuando la vida esperada del sistema es mucho menor que $1/\lambda$


Estructuras comunes:

- Definir la función requerida y sus variables de entorno
- 2. Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- 3. Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la confiabilidad para cada elemento del RRD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseno y comenzar por el punto 1 nuevamente.

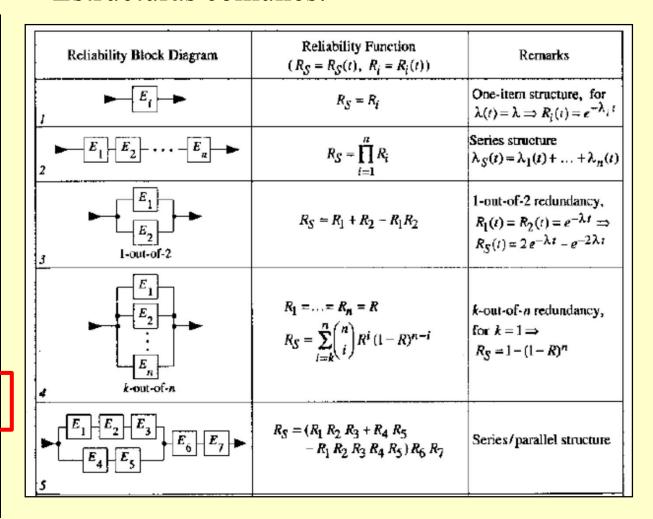

- Redundancia Activa:
- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- 5. Calcular la confiabilidad para cada elemento del RRD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- 7. Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

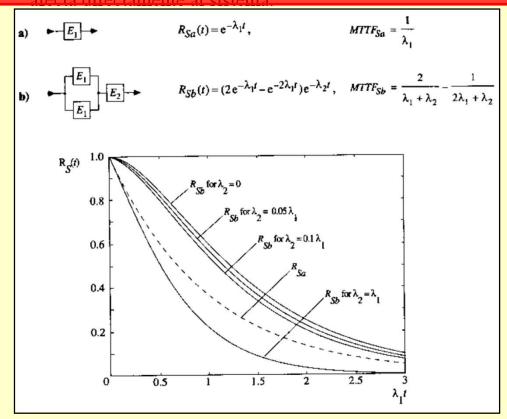Conclusión: redundancia activa generalmente implica el agregado de La tasa de fallas del elemento conmutador en un sistema con redundancia activa, no debe ser más que el 10% de la tasa de fallas de los elementos redundantes.




- 1. Definir la función requerida y sus variables de entorno
- Confeccionar el diagrama de confiabilidad correspondiente (RBD)
- Identificar las condiciones de operación de cada bloque del RBD
- 4. Determinar la tasa de falla para cada elemento del RBD
- Calcular la confiabilidad para cada elemento del RBD
- 6. Calcular la confiabilidad del sistema Rs(t)
- Modificar el diseño y comenzar por el punto 1 nuevamente.

7. Modificar el diseño:

- Si las metas de confiabilidad no son alcanzadas, se deben identificar las debilidades.
- Se deben plantear alternativas de diseño para minimizar dicha debilidades
- Se debe elegir las más apropiada
- Se tiene que realizar todo el proceso de estimación de confiabilidad nuevamente.

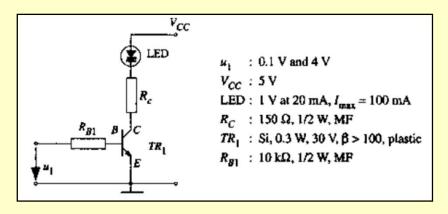
Ejemplo:

Calcular la confiabilidad estimada del circuito mostrado a continuación.




- Datos adicionales:
 - Función Requerida: El LED debe encender cuando u₁ está en alto.
 - Condiciones ambientales:
 - Ta = 50°C dentro del equipo. Ta = 30°C en la posición del LED
 - Tipo de ambiente: GB (MIL-HDBK-217)
 - Nivel de calidad de componentes CECC.


• Ejemplo (cont.):

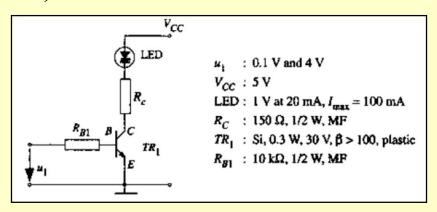


RBD

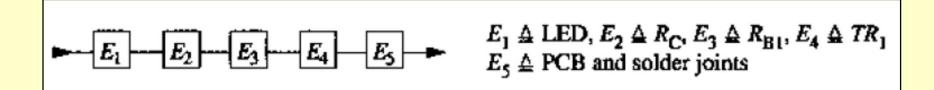

Ejemplo (cont.):

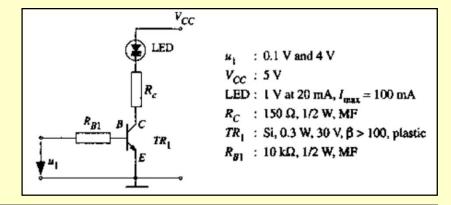

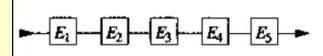

 $E_1 \triangleq \text{LED}, E_2 \triangleq R_{C}, E_3 \triangleq R_{B1}, E_4 \triangleq TR_1$ E₅ △ PCB and solder joints

Suponiendo válido que:

LED :
$$\lambda_1 = 1.3 \cdot 10^{-9} \, \text{h}^{-1}$$

Transistor :
$$\lambda_a \approx 3 \cdot 10^{-9} \, \text{h}^{-1}$$

LED :
$$\lambda_1 = 1.3 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$$

Transistor : $\lambda_4 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$
Resistor : $\lambda_2 = \lambda_3 = 0.3 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$

$$\lambda_5 = 1 \cdot 10^{-9} \, h^{-1}$$




$$\lambda_S = \sum \lambda_i = 5.9 \cdot 10^{-9} \, h^{-1}$$

$$R_S(t) = e^{-\lambda_S t}$$

$$|R_S(10 years) > 0.999$$

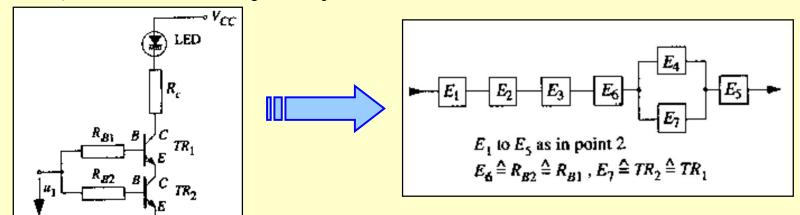- Ejemplo (cont.):
 - Que sucede si la confiabilidad calculada no es aceptable?
 - Cuál es el elemento menos confiable?
 - Que alternativa existe para mejorar la confiabilidad?

LED : $\lambda_1 \approx 1.3 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$ Transistor : $\lambda_4 \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$ Resistor : $\lambda_2 = \lambda_3 \approx 0.3 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$ $\lambda_5 = 1 \cdot 10^{-9} \text{ h}^{-1}$



La confiabilidad resultante es:

$$R_S(t) = e^{-3.2 \cdot 10^{-9}t} (2e^{-3\cdot 10^{-9}t} - e^{-6\cdot 10^{-9}t}),$$

• Puede ser aproximada a:

$$R_S(t) \approx e^{-3.2 \cdot 10^{-9} t}$$
 for $t \le 10^6 \text{ h}$.

• Qué sucedería si el modo de falla del transistor fuera la abertura entre colector y emisor? Es válido el análisis realizado?

